

Circuito RL - $|H_R(\omega)|$ 