

Circuito RLC -  $\arg(H_R(\omega))$ 