

1 Introduzione

Il primo insieme di esperienze volge a verificare, tramite l'utilizzo di circuiti a corrente continua, fenomeni elettromagnetici. Più precisamente le misure effettuate sono mirate a:

- valutare le caratteristiche degli strumenti di misura e verificare la legge di Ohm
- realizzare un partitore resistivo e studiarne il funzionamento
- misurare la caratteristica tensione-corrente di un diodo
- osservare gli effetti del campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente

2 Legge di Ohm

2.1 Obiettivo

Misurare la relazione corrente-tensione ai capi di un resistore, utilizzando due diverse configurazioni del circuito per l'inserimento degli strumenti di misura (voltmetro e amperometro). A partire dai dati raccolti e dal loro confronto con quanto previsto dalla Legge di Ohm, valutare come la non idealità dei multimetri incida sulle misure. Considerare poi anche resistenze composite: in serie o in parallelo.

2.2 Metodo

Abbiamo innanzitutto costruito il circuito utilizzato per le misurazioni: abbiamo collegato l'alimentatore da banco, il quale fungeva da generatore di tensione, alla breadboard, tramite connettori a banana, e la breadboard alla cassetta di resistenze mediante due cavi semplici, così da poter variare agevolmente la resistenza inserita nel circuito. Per poter poi quantificare la relazione corrente-tensione abbiamo inserito nel circuito il voltmetro, rappresentato dal multimetro palmare, e l'amperometro, rappresentata dal multimetro da banco. Il collegamento con gli strumenti di misura è stato effettuato utilizzando due diverse configurazioni. Nella configurazione (1) il voltmetro è stato collegato in parallelo con la resistenza; nella configurazione (2) in parallelo con il generatore. Per entrambe le configurazioni abbiamo raccolto almeno dieci misure della coppia corrente-tensione per due diversi resistori, uno con resistenza piccola (10 Ohm) e uno con resistenza grande (1MOhm). Nell'utilizzare il carico resistivo più basso è stato possibile variare la tensione soltanto in un range ristretto di valori, al fine di non raggiungere valori elevati di V così da evitare il passaggio di correnti troppo intense attraverso l'alimentatore o il multimetro da banco.

3 Partitore resistivo

3.1 Obiettivo

Realizzare un circuito contenente tre diverse resistenze: R_1 , R_2 , R_{load} strutturato come in figura (3). Il circuito deve essere dimensionato in modo tale che

la caduta di potenziale ai capi della resistenza di carico V_{load} non dipenda dal valore di resistenza del carico. Inoltre $R1$ e $R2$ devono essere scelte in modo che V_{in} sia circa $0.5V_{out}$. V_{in} rappresenta la caduta di potenziale ai capi di $R1$, mentre V_{out} indica la caduta di potenziale dovuta sia a $R1$ che a $R2$.

3.2 Metodo

Abbiamo realizzato il partitore resistivo utilizzando la breadboard, nella quale abbiamo inserito le resistenze $R1$ e $R2$, e collegandola al generatore e alla cassetta di resistenze, scelta per rappresentare R_{load} così da poterne variare agevolmente i valori. Al fine da rendere il valore della differenza di potenziale V_{load} costante, cioè indipendente da R_{load} , R_{load} deve assumere valori molto elevati, così che la corrente scorra prettamente nel tratto di circuito non contenente R_{load} , e quindi non si abbia caduta di potenziale ai suoi capi. Di fatto la corrente sceglie il percorso contenente $R1$ e $R2$. Per avere $V_{in} \approx 0.5V_{out}$ le due cadute di tensione ai capi di $R1$ e $R2$ devono essere identiche, ossia, essendo attraversate dalla stessa corrente, $R1 = R2$. Utilizzando le resistenze a disposizione abbiamo potuto garantire soltanto $R1 \approx R2$, e non una esatta corrispondenza, infatti $R1 = 21.67\Omega$ e $R2 = 21.65\Omega$. Dopo aver realizzato il partitore resistivo sulla breadboard, per verificare che esso rispetti le caratteristiche richieste, è stato necessario inserirvi il voltmetro, così da poter misurare i valori di V_{in} e V_{out} . Per misurare V_{in} il voltmetro è stato inserito in parallelo con l'alternatore, mentre per la misura di V_{out} lo abbiamo collegato in parallelo con V_{load} (e quindi anche con la resistenza equivalente a $R1$ e $R2$). Abbiamo quindi effettuato 5 misure di V_{in} e V_{out} al variare di R_{load} tra 1 $M\Omega$ e 5 $M\Omega$, e tenendo costante la tensione erogata dal generatore.

3.3 Dati

Nella tabella sottostante sono riportati i valori di V_{in} , V_{out} e R_{load} con i rispettivi errori. Le incertezze di V_{in} e V_{out} sono state stimate utilizzando la sensibilità del voltmetro, quindi $\delta_{V_{in}} = \delta_{V_{out}} = 0.001V$; mentre per determinare $\delta_{R_{load}}$ abbiamo preso in considerazione l'errore relativo dell'1% indicato sulla cassetta di resistenze.

3.4 Analisi dati

3.5 Conclusione

Come si può osservare dai dati il valore della resistenza di carico non è completamente influente su V_{load} . Al variare di R_{load} si hanno infatti fluttuazioni di V_{load} ; indice del fatto che, seppur R_{load} sia molto elevata, essa ha un valore finito e quindi parte della corrente continua a fluire all'interno del componente resistivo. A conferma di ciò possiamo osservare come si raggiungano valori di V_{load} più alti all'aumentare di R_{load} . Inoltre come atteso per $R1 \approx R2$ si ha $V_{in} \approx 0.5V_{out}$.

4 Caratteristica tensione-corrente di un diodo

4.1 Obiettivo

Misurare tensione e corrente ai capi di un diodo e verificare che le informazioni raccolte rispettino quanto previsto dalla legge di Shockley: $I = I_0 \left(e^{\frac{qV}{gkT}} - 1 \right)$. Dove I è la corrente che attraversa il diodo mentre V è la tensione applicata. I_0 indica invece la corrente di saturazione inversa, g è una costante dipendente dal diodo, k è la costante di Boltzmann (1.38×10^{-23} J/K), T è la temperatura in Kelvin, e q è la carica dell'elettrone (1.60×10^{-19}). Utilizzare poi i dati per stimare la costante del diodo g e la corrente di saturazione inversa I_0 .

4.2 Metodo

Abbiamo innanzitutto realizzato il circuito, ripetendo la procedura utilizzata per la verifica della Legge di Ohm, inserendo all'interno della breadboard il diodo e scollegandola dalla cassetta di resistenze. Per compiere le misurazioni di corrente e tensione sono state utilizzate per il collegamento dei multimetri sia la configurazione (1) che la configurazione (2), per ciascuna delle quali abbiamo raccolto 21 misure della coppia $I - V$. A partire dai valori di tensione e corrente abbiamo poi ricavato la resistenza equivalente, dipendente dalla tensione tramite la relazione $R_{eq} = \frac{V}{I}$, di conseguenza non costante; il diodo rappresenta infatti un componente non Ohmico. Dal confronto di R_{eq} con le resistenze interne degli strumenti di misura è stato possibile valutare quale configurazione garantisse misurazioni non affette da bias.

5 Campo magnetico indotto da corrente

5.1 Obiettivo

Verificare che il passaggio di corrente in una bobina generi un campo magnetico al suo interno. Sfruttare una bussola per attuare le misurazioni, osservando come la corrente in circolo nella bobina incida sull'orientazione di un ago magnetico posto al suo interno.

5.2 Metodo

Abbiamo disposto il cellulare con l'app bussola sul supporto in modo tale che la bussola si trovasse al centro della bobina e che la direzione nord-sud da essa indicata fosse perpendicolare all'asse del solenoide. In questo modo il campo magnetico generato dal passaggio di corrente (diretto lungo l'asse della bobina) aveva direzione perpendicolare al campo magnetico terrestre (diretto lungo la direzione nord-sud). Abbiamo poi collegato la bobina all'alimentatore in regime di corrente continua e ne abbiamo aumentato gradualmente il valore, osservando una progressiva rotazione dell'ago magnetico. Così facendo abbiamo raccolto 25 coppie di valori corrente-angolo di rotazione. I valori di corrente sono stati utilizzati per determinare l'intensità del campo magnetico interno al solenoide, ricavato a partire dalla relazione $B_s = \frac{\mu_0 NI}{L}$, dove μ_0 rappresenta la permeabilità magnetica del vuoto, I la corrente, mentre $N = 21$ e $L = 0.127m$ indicano

rispettivamente il numero di spire e la lunghezza del solenoide. A partire dalle rotazioni è invece stata calcolata la tangente di ogni angolo.

5.3 Dati

Nella tabella e nel grafico sottostanti sono riportati i valori di corrente I e dell'angolo di rotazione θ . Per la misura di entrambi abbiamo considerato come errore la sensibilità degli strumenti: $\delta_I = 0.01A$ (sensibilità del generatore di corrente) e $\delta_\theta = 0.02rad$ (sensibilità della bussola).

5.4 Analisi dati

Abbiamo riportato in figura (x) i valori di B_s e $\tan(\theta)$ con i rispettivi errori. Per ricavare l'incertezza su $\tan(\theta)$ e B_s sono state utilizzate le formule:

$$\delta_{\tan} = \frac{1}{1 + \theta^2} \delta_\theta$$

$$\delta_{B_s} = \frac{\mu_0 N}{L} \delta_I$$

Tali dati sono stati poi interpolati con una legge di tipo lineare. Ci aspettiamo infatti che essi siano legati dalla relazione $\tan(\theta) = \frac{B_s}{B_t}$ (dove B_t indica il campo magnetico terrestre), la quale esprime come la presenza di un campo magnetico esterno perpendicolare al campo terrestre causi uno spostamento angolare. I risultati dell'interpolazione sono osservabili in seguito. m indica il coefficiente angolare della retta e a la sua intercetta, δ_m e δ_a i loro errori.

5.5 Conclusione

A partire dai parametri ricavati tramite l'interpolazione lineare abbiamo potuto determinare una stima del campo magnetico terrestre; possiamo infatti dedurre il campo magnetico terrestre dal coefficiente angolare della retta che meglio approssima la relazione tra i dati. Risulta $B_t = \frac{1}{m}$ con errore

$$\delta_{B_t} = \frac{1}{m^2} \delta_m$$

. I valori ottenuti sono raccolti nella tabella sottostante. Dal momento che il campo magnetico terrestre assume un valore compreso tra $2.5 * 10^{-5}$ e $6.5 * 10^{-5} Tesla$, quanto ricavato sperimentalmente risulta confrontabile con il modello reale.

R_{atteso}	R_1	P_1	R_2	P_2
$1000 \pm 10k\Omega$	$908.5 \pm 0.95k\Omega$	1	$999.2 \pm 1.1k\Omega$	0.061
$10 \pm 0.1\Omega$				

Tabella 1: Verifica legge di Ohm

correnti $\times 10^{-8}$	tensioni $\times 10^{-2}$
3 ± 3	1 ± 1
104 ± 3	102 ± 1
202 ± 3	200 ± 1
303 ± 3	301 ± 1
403 ± 3	400 ± 1
502 ± 3	500 ± 1
603 ± 3	601 ± 1
707 ± 3	705 ± 1
803 ± 3	800 ± 1
903 ± 3	900 ± 1
1007 ± 3	1004 ± 1
1108 ± 3	1104 ± 1
1202 ± 3	1199 ± 1
1303 ± 3	1300 ± 1
1404 ± 3	1400 ± 1
1504 ± 3	1501 ± 1
1605 ± 3	1602 ± 1
1704 ± 3	1701 ± 1
1804 ± 3	1800 ± 1
1906 ± 3	1903 ± 1
2003 ± 3	2000 ± 1

5.6